

```
close all  
clc
```

```
Freq = 30000;  
Vpp = 17.4;  
Po = 21.228;  
R1 = 1;  
R2 = 10;  
R3 = 100;
```

```
Iout1 = sqrt(Po/R1)
```

```
Iout1 = 4.6074
```

```
Vout1 = Iout1*R1
```

```
Vout1 = 4.6074
```

```
Pa = Iout1*Vout1
```

```
Pa = 21.2280
```

```
Iout2 = sqrt(Po/R2)
```

```
Iout2 = 1.4570
```

```
Vout2 = Iout2*R2
```

```
Vout2 = 14.5698
```

```
Pb = Iout2*Vout2
```

```
Pb = 21.2280
```

```
Iout3 = sqrt(Po/R3)
```

```
Iout3 = 0.4607
```

```
Vout3 = Iout3*R3
```

```
Vout3 = 46.0739
```

```
Pc = Iout3*Vout3
```

```
Pc = 21.2280
```

```
DL1 = 0.2*Iout1*(Vout1/Vpp)
```

```
DL1 = 0.2440
```

```
DL2 = 0.2*Iout2*(Vout2/Vpp)
```

```
DL2 = 0.2440
```

$$DL3 = 0.2 * I_{out3} * (V_{out3} / V_{pp})$$

$$DL3 = 0.2440$$

$$L1 = \text{abs}((V_{pp} * (V_{out1} - V_{pp})) / (\text{Freq} * DL1 * V_{out1}))$$

$$L1 = 0.0066$$

$$L2 = \text{abs}((V_{pp} * (V_{out2} - V_{pp})) / (\text{Freq} * DL2 * V_{out2}))$$

$$L2 = 4.6174e-04$$

$$L3 = \text{abs}((V_{pp} * (V_{out3} - V_{pp})) / (\text{Freq} * DL3 * V_{out3}))$$

$$L3 = 0.0015$$

$$D1 = V_{out1} / (V_{out1} + V_{pp})$$

$$D1 = 0.2094$$

$$D2 = V_{out2} / (V_{out2} + V_{pp})$$

$$D2 = 0.4557$$

$$D3 = V_{out3} / (V_{out3} + V_{pp})$$

$$D3 = 0.7259$$

$$C1 = (I_{out1} * D1) / (30000 * 0.05 * V_{out1})$$

$$C1 = 1.3957e-04$$

$$C2 = (I_{out2} * D2) / (30000 * 0.05 * V_{out2})$$

$$C2 = 3.0382e-05$$

$$C3 = (I_{out3} * D3) / (30000 * 0.05 * V_{out3})$$

$$C3 = 4.8391e-06$$

**%current sensor**

**VoMax = 5 %voltage going into the MCU**

$$VoMax = 5$$

**VoMin = VoMax / (2^10) %min voltage going into the MCU**

$$VoMin = 0.0049$$

**Iimin = 0 %min current**

$$Iimin = 0$$

$V_{iMax} = 50 \times 10^{-3}$  %at least 10x bigger than  $V_{os}$

$V_{iMax} = 0.0500$

$I_{iMax} = 0.61 \times 2$  % maximum current measured

$I_{iMax} = 1.2200$

$R_{shunt} = V_{iMax}/I_{iMax}$  %shunt resistor

$R_{shunt} = 0.0410$

$G = (V_{oMax} - V_{oMin})/((I_{iMax} - I_{iMin}) \times R_{shunt})$  %gain calculations

$G = 99.9023$

$R_{positiveIn} = 1000$  %positive terminal resistor

$R_{positiveIn} = 1000$

$R_{positiveFed} = R_{positiveIn} \times G$  %positive feedback

$R_{positiveFed} = 9.9902e+04$

%G =  $R_3/R_2$

$R_{negativeIn} = R_{positiveIn}$

$R_{negativeIn} = 1000$

$R_{negativeFed} = R_{positiveFed}$

$R_{negativeFed} = 9.9902e+04$

%voltage sensor

%G =  $R_2/R_1 = 1/5$

% $V_{oMax}$  voltage going into the MCU

% $V_{oMin}$  min voltage going into the MCU

%Gain =  $V_o/V_i$

$G_{Voltage} = 5/17.4$

$G_{Voltage} = 0.2874$

$R_{VoltageIn} = 10000$  %ohms

$R_{VoltageIn} = 10000$

$R_{VoltageFed} = G_{Voltage} \times R_{VoltageIn}$

$R_{VoltageFed} = 2.8736e+03$